

Universidad de Costa Rica

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Eléctrica

IE-0523 - Digitales II

I ciclo 2024

Tarea 3

Diseño Digital en Verilog:  
Controlador de Cajero Automatico

Sebastián Bonilla Vega - C01263

Grupo 1

Profesor: Enrique Coen Alfaro

Sábado 18 de Mayo, 2024

# Índice

1. Resumen	3
2. Descripción Arquitectónica	4
3. Plan de Pruebas	5
4. Instrucciones de Utilizacion	8
5. Ejemplos de la Sintesis	9
6. Conclusiones	10

# 1. Resumen

Esta tarea tiene como objetivo desarrollar un circuito digital en Verilog a través de máquinas de estado para representar un controlador de un cajero automático (ATM). Donde su funcionamiento depende VARIAS entradas. Según el enunciado, las entradas son **TARJETA RECIBIDA, TIPO TRANS, DIGITO STB, DIGITO, PIN, MONTO STB y MONTO**. Por otro lado, las salidas del sistema están dadas por **BALANCE ACTUALIZADO, ENTREGAR DINERO, PIN INCORRECTO, ADVERTENCIA, BLOQUEO y FONDOS INSUFICIENTES**. Además, se hace uso de dos variables internas; **BALANCE e INTENTOS**.

- **TARJETA RECIBIDA, TIPO TRANS Y MONTO STB** son ENTRADAS de 1 bit.
- **DIGITO,PIN Y MONTO** son ENTRADAS de 4, 16 y 32 bits respectivamente.
- **BALANCE ACTUALIZADO, ENTREGAR DINERO, PIN INCORRECTO, ADVERTENCIA, BLOQUEO Y FONDOS INSUFICIENTES** son SALIDAS de 1 bit.
- **BALANCE e INTENTOS** son REGISTROS INTERNOS de 64 y 2 bits respectivamente.

El proyecto se desarrolla a través de una implementación conductual de todo el sistema en VERILOG. Luego, se va a implementar una descripción ESTRUCTURAL del mismo sistema, a través del uso de YOSYS y la librería Cmos.lib. Además, se va a hacer uso de diagramas de bloques y diagramas de estado, realizados a mano. Además, todo el proyecto va a ser desarrollado en Verilog, para reforzar las destrezas relacionadas a este lenguaje y para tener más facilidad a la hora de hacer pruebas.

El trabajo llevará a la elaboración de la máquina de estado, demostrando la formación de cada celda a través de flip flops para verificar la contraseña, posterior a ello se realiza el código bajo el lenguaje de Verilog para realizar la simulación de la red. Finalmente se presentarán los resultados mediante las ondas formadas por el sistema en el apartado de GTKWave.

Las pruebas realizadas fueron las sugeridas en el apartado de la tarea:

**A. Prueba 1, funcionamiento normal básico con depósito.** Se inserta la tarjeta, se lee el pin, se insertan los digitos de manera ideal y sin errores, se comparan con el pin, se selecciona la transacción y se realiza el depósito.

**B. Prueba 2, funcionamiento normal básico, con retiro adecuado.** Se inserta la tarjeta, se lee el pin, se insertan los digitos de manera ideal y sin errores, se comparan con el pin, se selecciona la transacción y se realiza el retiro.

**C. Prueba 3, funcionamiento normal básico, con retiro de montos insuficientes.** Se inserta la tarjeta, se lee el pin, se insertan los digitos de manera ideal y sin errores, se comparan con el pin, se selecciona la transacción y se realiza el retiro, pero el monto supera el balance de la cuenta.

**D. Prueba 4.** Se inserta la tarjeta, se lee pin, pero se insertan digitos incorrectos para levantar ALARMA, PIN INCORRECTO y BLOQUEO. Despues del BLOQUEO, se reinicia todo, se inserta el pin correcto, y se hace un depósito.

**E. Prueba 5, prueba de estrés, se levantan advertencias, bloqueo y pines incorrectos. Luego, se hace un depósito.** Se inserta la tarjeta, se lee pin, pero se insertan digitos incorrectos para levantar ALARMA, PIN INCORRECTO y BLOQUEO. Despues del BLOQUEO, se reinicia todo, se inserta el pin correcto, y se hace un retiro.

## 2. Descripción Arquitectónica

En la imagen siguiente, se puede ver el diagrama de bloques propuesto para solucionar el sistema.

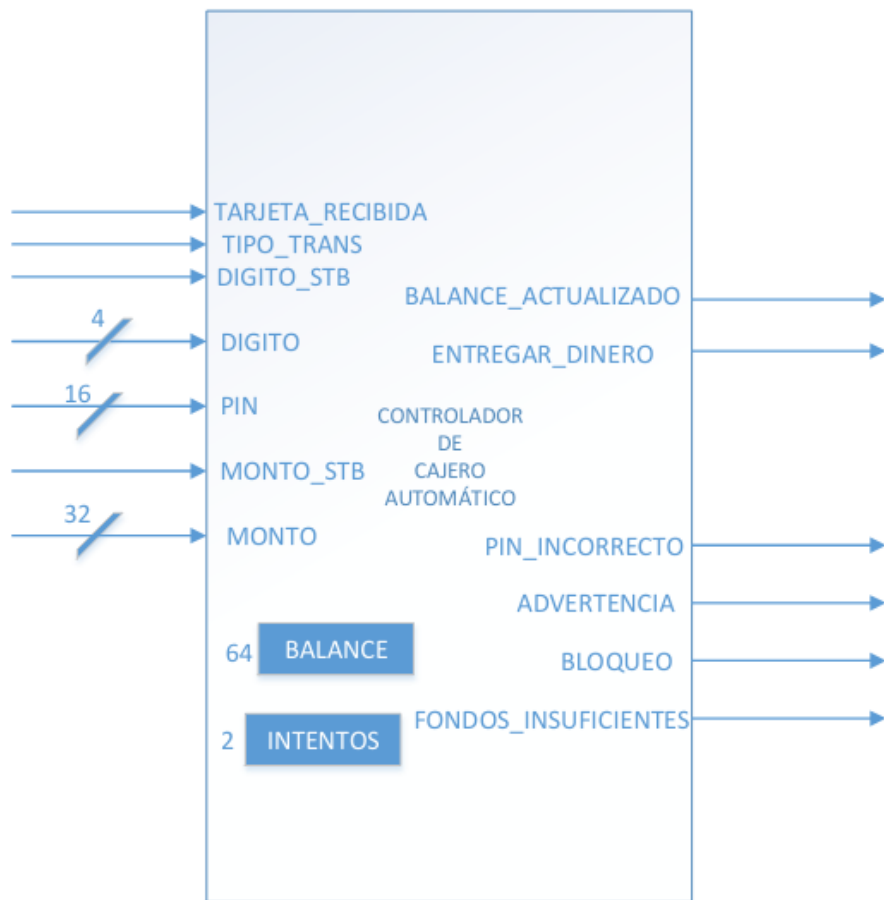


Figura 1: Diagrama de Bloques Propuesto para el Sistema

Entonces, se puede ver que las señales que **entran** son el TARJETA RECIBIDA, TIPO TRANS, DIGITO STB, DIGITO, PIN, MONTO STB y MONTO. Las señales que **salen** son BALANCE ACTUALIZADO, ENTREGAR DINERO, PIN INCORRECTO ADVERTENCIA, BLOQUEO Y FONDOS INSUFICIENTES son las que salen. Además, se pueden ver los registros internos de BALANCE e INTENTOS.

### 3. Plan de Pruebas

Entonces, de acuerdo a las pruebas establecidas anteriormente:

**Prueba 1:** Funcionamiento ideal, deposito.

```
21 //Prueba 1, funcionamiento ideal, deposito
22 //Prueba 1, funcionamiento ideal, deposito
23 //Prueba 1, funcionamiento ideal, deposito
24 RESET = 0;
25 TARJETA_RECIBIDA = 0;
26 PIN = 0;
27 DIGITO = 0;
28 DIGITO_STB = 0;
29 TIPO_TRANS = 0;
30 MONTO_STB = 0;
31 MONTO = 0;
32 #10;
33 RESET = 1;
34
35 RESET = 1;
36 TARJETA_RECIBIDA = 1;
37 PIN = 16'b0110011101100111;
38
39 MONTO = 32'b00000000000000100100100111110000; //150 mil
40 MONTO_STB = 1;
41 #10;
42 MONTO_STB = 0;
43 #10;
44
45 DIGITO = 4'b0110; //Primer digito, este corresponde a 6
46 DIGITO_STB = 1;
47 #10;
48 DIGITO_STB = 0;
49 #10;
50
51 DIGITO = 4'b0111; //Segundo digito, este corresponde a 7
52 DIGITO_STB = 1;
53 #10;
54 DIGITO_STB = 0;
55 #10;
56
57 DIGITO = 4'b0110; //Primer digito, este corresponde a 6
58 DIGITO_STB = 1;
59 #10;
60 DIGITO_STB = 0;
61 #10;
62 DIGITO = 4'b0111; //Segundo digito, este corresponde a 7
63 DIGITO_STB = 1;
64 #10;
65 DIGITO_STB = 0;
66 #10;
67 //Prueba 1, funcionamiento ideal, deposito
```

Figura 2: Código correspondiente a la prueba 1.

Entonces, para el código que corresponde a la prueba 1, se tiene que primero se inicializan todos los estados en 0 junto al clock. Debido a que el reset esta en 0, ya que este se activa en bajo. Sucede un ciclo de tiempo donde el reset actua, y luego se inserta la tarjeta, poniendo la senal de TARJETA RECIBIDA en 1. Con esto, ahora se pone DIGITO STB en 1, para asi actualizar el valor de DIGITO con el que se quiera digitar para aproximar al pin, que en este caso se eligio "6767". Primero, se pide que se digite el monto, poniendo MONTO STB en 1, y digitando el valor del monto, que en este caso es de 350 mil colones. Digamos que el mismo individuo viene otro dia para hacer un retiro, entonces el balance guarda el valor de la transaccion anterior. Tambien, se deja el TIPO DE TRANS como 1, ya que se trata de un retiro, pero en este caso ideal. El primer digito es un 6, y luego se pone DIGITO STB en 0, para simbolizar que el boton se deajo de presionar. Se repite este ciclo de poner DIGITO STB en 1, poner un digito, y poner DIGITO STB en 0; se meten los digitos 7,6, y 7. Finalizado esto, como la secuencia de digitos es igual al pin, se actualiza el monto. Se va a ver mas a detalle esto con las ondas.

**Prueba 2:** Pertenece al funcionamiento donde se ingresa la contraseña equivocada menos de 3 veces.

```
67 //////////////////////////////////////////////////
68 //Prueba 2, funcionamiento ideal, retiro con fondos insuficientes
69 RESET = 0;
70 TARJETA_RECIBIDA = 0;
71 PIN = 0;
72 DIGITO = 0;
73 DIGITO_STB = 0;
74 TIPO_TRANS = 0;
75 MONTO_STB = 0;
76 MONTO = 0;
77 #10;
78 RESET = 1;
79
80 RESET = 1;
81 TARJETA_RECIBIDA = 1;
82 TIPO_TRANS = 1;
83 PIN = 16'b0110011101100111;
84 MONTO = 32'b000000000000001010101011100110000; //350 mil para retirar
85 MONTO_STB = 1;
86 #10;
87 MONTO_STB = 0;
88 #10;
89
90 TARJETA_RECIBIDA = 1;
91 DIGITO = 4'b0110; //Primer digito, este corresponde a 6
92 DIGITO_STB = 1;
93 #10;
94 DIGITO_STB = 0;
95 #10;
96
97 DIGITO = 4'b0111; //Segundo digito, este corresponde a 7
98 DIGITO_STB = 1;
99 #10;
100 DIGITO_STB = 0;
101 #10;
102
103 DIGITO = 4'b0110; //Tercer digito, este corresponde a 6
104 DIGITO_STB = 1;
105 #10;
106 DIGITO_STB = 0;
107 #10;
108 DIGITO = 4'b0111; //Cuarto digito, este corresponde a 7
109 DIGITO_STB = 1;
110 #10;
111 DIGITO_STB = 0;
112 #10;
113 //////////////////////////////////////////////////
```

Figura 3: Código correspondiente a la prueba 2.

Entonces, para el código que corresponde a la prueba 2, se tiene que es bastante parecido al de la prueba uno, ya que se sigue midiendo el caso ideal. Primero se inicializan todos los estados en 0 junto al clock. Debido a que el reset esta en 0, ya que este se activa en bajo+. Sucede un ciclo de tiempo donde el reset actua, y luego se inserta la tarjeta, poniendo la señal de TARJETA RECIBIDA en 1. Con esto, ahora se pone DIGITO STB en 1, para asi actualizar el valor de DIGITO con el que se quiera digitar para aproximar al pin, que en este caso se eligio "6767". Primero, se pide que se digite el monto, poniendo MONTO STB en 1, y digitando el valor del monto, que en este caso es de 150 mil colones. Tambien, se deja el TIPO DE TRANS como 0, ya que se trata de un deposito. El primer digito es un 6, y luego se pone DIGITO STB en 0, para simbolizar que el boton se dejo de presionar. Se repite este ciclo de poner DIGITO STB en 1, poner un digito, y poner DIGITO STB en 0; se meten los digitos 7,6, y 7. Finalizado esto, como la secuencia de digitos es igual al pin, se actualiza el monto. Se va a ver mas a detalle esto con las ondas.

### Prueba 3: Funcionamiento normal básico, con retiro de montos insuficientes.

```
114 //////////////////////////////////////////////////
115 //Prueba 3, funcionamiento ideal, retiro con fondos suficientes
116 RESET = 0;
117 TARJETA_RECIBIDA = 0;
118 PIN = 0;
119 DIGITO = 0;
120 DIGITO_STB = 0;
121 TIPO_TRANS = 0;
122 MONTO_STB = 0;
123 MONTO = 0;
124 #10;
125 RESET = 1;
126
127 RESET = 1;
128 TARJETA_RECIBIDA = 1;
129 TIPO_TRANS = 1;
130 PIN = 16'b0110011101100111;
131 MONTO = 32'b000000000000001001001001111100000; //300 mil para retirar
132 MONTO_STB = 1;
133 #10;
134 MONTO_STB = 0;
135 #10;
136
137 TARJETA_RECIBIDA = 1;
138 DIGITO = 4'b0110; //Primer digito, este corresponde a 6
139 DIGITO_STB = 1;
140 #10;
141 DIGITO_STB = 0;
142 #10;
143
144 DIGITO = 4'b0111; //Segundo digito, este corresponde a 7
145 DIGITO_STB = 1;
146 #10;
147 DIGITO_STB = 0;
148 #10;
149
150 DIGITO = 4'b0110; //Tercer digito, este corresponde a 6
151 DIGITO_STB = 1;
152 #10;
153 DIGITO_STB = 0;
154 #10;
155 DIGITO = 4'b0111; //Cuarto digito, este corresponde a 7
156 DIGITO_STB = 1;
157 #10;
158 DIGITO_STB = 0;
159 #10;
160 //////////////////////////////////////////////////
```

Figura 4: Código correspondiente a la prueba 3.

Entonces, para el código que corresponde a la prueba 3, se tiene que primero se inicializan todos los estados en 0 junto al clock. Reiniciamos el valor anterior, se inserta la tarjeta nuevamente. EL mismo individuo viene a hacer otro retiro. Recuerda su pin, lo digita bien, se sigue la misma secuencia de MONTO, MONTO STB y DIGITO, DIGITO STB. Sin embargo, esta vez se le olvido que ya habia retirado 350 mil, entonces cuando viene a retirar 300 mil de nuevo, esta vez se dispara la alarma de fondos insuficientes, y no se levanta la senal de obtener dinero. Pobrecito :(.

**Prueba 4:** Prueba de estrés, se levantan advertencias, bloqueo y pines incorrectos. Luego, se hace un depósito.

```
161 //Prueba 4, funcionamiento no ideal, se levantan alertas y pines incorrectos, bloqueos, deposito.
162 RESET = 0;
163 TARJETA_RECIBIDA = 0;
164 PIN = 0;
165 DIGITO = 0;
166 DIGITO_STB = 0;
167 TIPO_TRANS = 0;
168 MONTO_STB = 0;
169 MONTO = 0;
170 #10;
171 RESET = 1;
172
173 RESET = 1;
174 TARJETA_RECIBIDA = 1;
175 PIN = 16'b0110011101100111;
176 MONTO = 32'b00000000000000100100100111110000; //150 mil para depositar
177 MONTO_STB = 1;
178 #10;
179 MONTO_STB = 0;
180 #10;
181
182 TARJETA_RECIBIDA = 1;
183 DIGITO = 4'b0110; //Primer digito, este corresponde a 6
184 DIGITO_STB = 1;
185 #10;
186 DIGITO_STB = 0;
187 #10;
188
189 DIGITO = 4'b0111; //Segundo digito, este corresponde a 7
190 DIGITO_STB = 1;
191 #10;
192 DIGITO_STB = 0;
193 #10;
194
195 DIGITO = 4'b0001; //Tercer digito, este corresponde a 1. Como es incorrecto, se reinician los digitos.
196 DIGITO_STB = 1; //Contador de errores llega a 1.
197 #10; //Se levanta Pin Incorrecto.
198 DIGITO_STB = 0;
199 #10;
200 DIGITO = 0;
201
202 DIGITO = 4'b0110; //Primer digito, este corresponde a 6
203 DIGITO_STB = 1;
204 #10;
205 DIGITO_STB = 0;
206 #10;
```

Figura 5: Código correspondiente a la prueba 4.

Bueno, para esta prueba, se fuerzan valores incorrectos de pin, para así levantar las señales de advertencia y pin incorrecto. Eventualmente, se llega al bloqueo, lo que obliga reiniciar la señal. Después, cuando la contraseña es correcta, se procede a hacer el depósito. Se hizo otra prueba, donde se ve hace lo mismo para levantar todas las alarmas, pero se hace un retiro al final. Por cuestiones de espacio no se va a incluir aquí.

## 4. Instrucciones de Utilización

Para ejecutar el programa, se necesita SOLO UN COMANDO, ya entendí como se hace un makefile :DDDDD

- **make tarea:** Para obtener el sintetizado y ver las ondas de la simulación de la implementación conductual.
- **make tarea1:** Para simular el sintetizado. IMPORTANTEMENTE, cambiar el include en el archivo que termina en "tb", y comentar el include anterior. Por ejemplo, el include ORIGINAL es 'Cajero win', cuando se quiera probar el otro módulo, se debe poner 'Cajero synth'.



## 5. Ejemplos de la Sintesis

```
12.1.2. Re-integrating ABC results.
ABC RESULTS:          NAND cells:      634
ABC RESULTS:          NOR cells:       604
ABC RESULTS:          NOT cells:       306
ABC RESULTS:          internal signals: 1452
ABC RESULTS:          input signals:   132
ABC RESULTS:          output signals:   94
Removing temp directory.
```

Figura 6: Celdas usadas en el disenio

Es...interesante que hayan quedado tantas compuertas en la implementacion de este disenio. En lo personal, debe ser por la utilizacion de la funcion case que se uso para implementar el disenio. De ahi en fuera, el comportamiento de las ondas es el esperado, y concuerda con lo que se esperaba.

```
11. Executing DFFLIBMAP pass (mapping DFF cells to sequential cells from liberty file).
cell DFF (noninv, pins=3, area=18.00) is a direct match for cell type $DFF_P_.
create mapping for $DFF_N_ from mapping for $DFF_P_.
final dff cell mappings:
DFF_DFF_N_ (.C(-C), .D(D), .Q(Q));
DFF_DFF_P_ (.C(C), .D(D), .Q(Q));
unmapped dff cell: $DFF_NN0_
unmapped dff cell: $DFF_NN1_
unmapped dff cell: $DFF_NP0_
unmapped dff cell: $DFF_NP1_
unmapped dff cell: $DFF_PN0_
unmapped dff cell: $DFF_PN1_
unmapped dff cell: $DFF_PP0_
unmapped dff cell: $DFF_PP1_
unmapped dff cell: $DFFSR_NNN_
unmapped dff cell: $DFFSR_NNP_
unmapped dff cell: $DFFSR_NPN_
unmapped dff cell: $DFFSR_NPP_
unmapped dff cell: $DFFSR_PNN_
unmapped dff cell: $DFFSR_PNP_
unmapped dff cell: $DFFSR_PPN_
unmapped dff cell: $DFFSR_PPP_
Mapping DFF cells in module `Cajero':
```

Figura 7: Flops utilizados en el disenio

Tambien se pueden notar, y, lastimosamente, como quedo una cantidad tan grande de latches, no fue posible comprobar el funcionamiento del circuito sintetizado y compararlo con las ondas del circuito original. Esto nos lleva a concluir que, con esta implementacion el circuito no es sintetizable, o bien, hay errores que se pueden corregir, pero se salen de lo aprendido hasta el momento. Con conocimiento futuro bien puede ser posible lograr esta implementacion.



Figura 8: Comportamiento General de las ondas del circuito sin sintetizar

## 6. Conclusiones

Se utilizaron aproximadamente 2 flops para desarrollar el controlador. Sin embargo, potencialmente se podía llegar hasta 10 u 11. Se puede ver, también, que quedaron unos 80 latches, que si me pregunta a mi? Ni idea como llegaron ahí. Se que la teoría para que no salga un latch es que hay que cubrir todos los casos posibles para que el programa de Yosys no tenga que inferir nada, pero es solo una teoría. La presencia tan grande de latches en el circuito sintetizado es por el uso de cases en cadenas de 32 bits, además de que se utilizaron 4 cases? No tengo ni idea.